

Chapter 3 :: Sequential Logic Design (4)

Digital Design and Computer Architecture, 2nd Edition

David Money Harris and Sarah L. Harris

참고도서 : 개정판 논리회로 설계(김종현저) , 홍릉과학출판사.

- 제7장 순차회로의 분석과 설계

Chapter 3 :: Topics

- Introduction
- Latches and Flip-Flops
- Synchronous Logic Design
- Finite State Machines
- **Shifter**
- Timing of Sequential Logic
- Parallelism

Chapter 5 :: Digital Building Blocks

Shift Register의 설계

Register

- 레지스터(register)

- 여러 개의 데이터 비트들을 저장하기 위한 장치로서, 비트 수만큼의 플립-플롭으로 구성.
- *D* 플립-플롭들이 사용되며, 각 플립-플롭 당 한 비트씩 저장
- 길이: 4-비트, 8-비트, 16-비트, 32-비트, 64-비트
- 주요 용도: 컴퓨터 중앙처리장치(CPU)의 내부 기억장치

- 시프트 레지스터(shift register)


- 저장 기능 외에, 비트들을 좌측 혹은 우측으로 이동시키는 기능도 가진 레지스터

Shifters

- **Logical shifter**

- shifts value to left or right and fills empty spaces with 0's
- Ex: $11001 \gg 2 = 00110$
- Ex: $11001 \ll 2 = 00100$

- **Right shift (LSB 방향)**

 

- **Left shift (MSB (most significant bit) 방향)**



Shifters

- **Arithmetic shifter**

same as logical shifter, but on right shift, fills empty spaces with the old most significant bit (MSB).


–Ex: $11001 \ggg 2 = 11110$

–Ex: $11001 \lll 2 = 00100$


Shifters

- **Rotator (circular shift, 순환 시프트)**

 - rotates bits in a circle, such that bits shifted off one end are shifted into the other end
- Ex: 11001 ROR 2 = 01110
- Ex: 11001 ROL 2 = 00111





(a) 우측 회전

 

(b) 좌측 회전


Shifter Design

  


Parallel register(병렬 레지스터)

- 데이터 비트가 D 플립-플롭에 저장되는 원리
 - D 플립-플롭의 D 입력에 데이터 비트 값이 인가되면, CLK 신호의 트리거 에지에서 저장됨

 [예] D 입력에 '1'이 인가되었을 때, CLK의 하강 에지에서 데이터가 저장되는 동작




(a) 이전 값이 저장되어 있는 상태

 

 
(b) 새로운 값이 저장된 후

레지스터에서의 병렬 적재 동작


- 4-비트 병렬 레지스터에서의 병렬 적재(Load) 동작
 - 네 개의 입력 비트들이 동시에 각 D 플립-플롭들의 입력으로 인가
 - CLK 신호의 트리거 에지에서 동시에 저장



8-비트 병렬 레지스터의 블록도

 

(a) 블록도

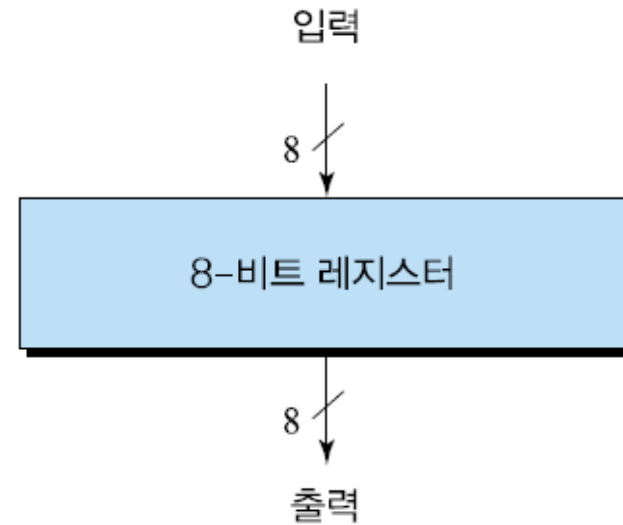


(b) 간략화 된 블록도

Serial register(직렬 레지스터)


- D 플립-플롭들을 직렬로 접속
- 저장할 데이터를 한 비트씩 입력

[예] 4-비트 직렬 레지스터

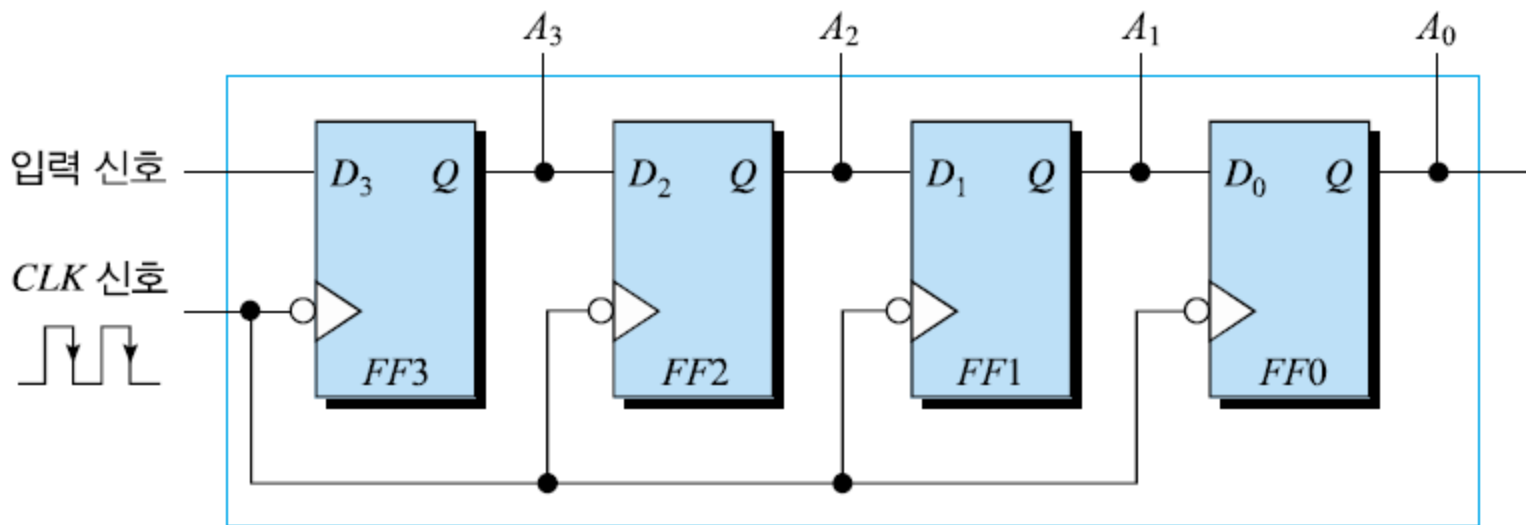

레지스터 데이터 저장 방법

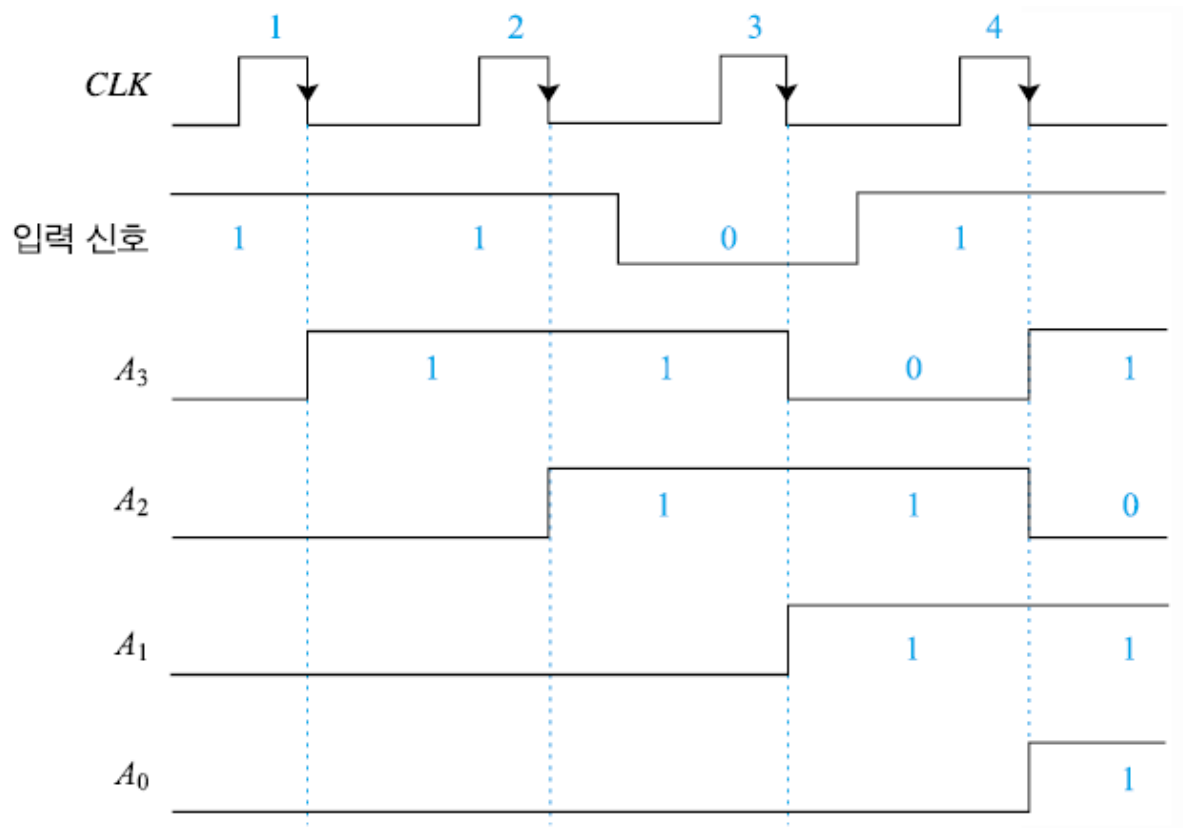- 데이터 저장 방법: LSB부터 MSB로 한 비트씩 입력
[예] 데이터 '1011' 저장: 1, 1, 0, 1의 순서로 입력




the 1990s, the number of people in the world who are under 15 years of age is expected to increase from 1.2 billion to 1.5 billion. The number of people aged 65 and over is expected to increase from 200 million to 350 million.



Shift 동작을 이용한 **serial data** 전송

클럭(우측-시프트 제어 신호)

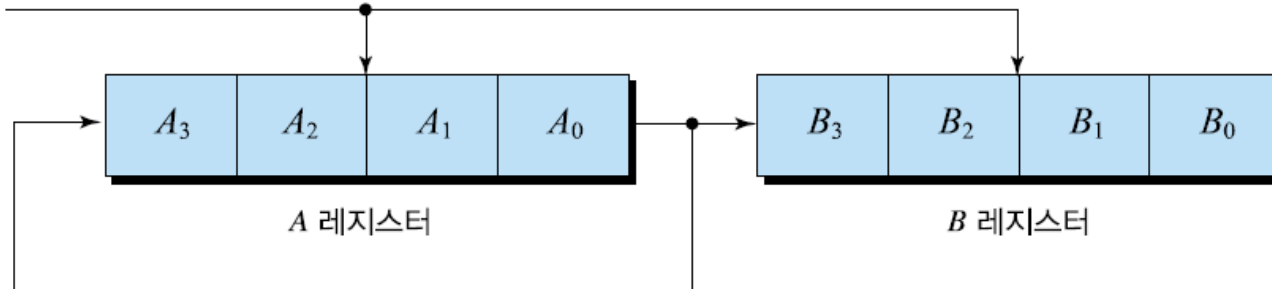


	A_3	A_2	A_1	A_0	B_3	B_2	B_1	B_0
초기상태	1	0	1	1	0	0	0	0
t_1	1	1	0	1	1	0	0	0
t_2	1	1	1	0	1	1	0	0
t_3	0	1	1	1	0	1	1	0
t_4	1	0	1	1	1	0	1	1


Chapter 5 :: Shift Register (p282)

- Shift a new value in on each clock edge
- Shift a value out on each clock edge
- *Serial-to-parallel converter*: converts serial input (S_{in}) to parallel output ($Q_{0:N-1}$)

Symbol:

 


Implementation:

 

Shift Register with Parallel Load

 - When $Load = 1$, acts as a normal N -bit register
- When $Load = 0$, acts as a shift register
- Now can act as a *serial-to-parallel converter* (S_{in} to $Q_{0:N-1}$) or a *parallel-to-serial converter* ($D_{0:N-1}$ to S_{out})



3.4.6 FSM Design Procedure

- Identify the inputs and outputs (입출력을 고려하여)
- Sketch a state transition diagram (상태다이어그램을 그리고)
- Write a state transition table (상태표를 작성)
- Select state encodings (상태코드를 binary 또는 one-hot으로 결정)
- For a Moore machine:
 - Rewrite the state transition table with the selected state encodings
 - Write the output table
- For a Mealy machine:
 - Rewrite the combined state transition and output table with the selected state encodings
- Write Boolean equations for the next state and output logic(부울식 작성)
- Sketch the circuit schematic (회로도 스케치)

Q & A

