

# Chapter 3 :: Sequential Logic Design (1)

## *Digital Design and Computer Architecture, 2<sup>nd</sup> Edition*

David Money Harris and Sarah L. Harris

참고도서 : 개정판 논리회로 설계(김종현저) , 홍릉과학출판사.

- 제7장 순차회로의 분석과 설계

# Chapter 3 :: Topics

- Introduction
- Latches and Flip-Flops
- Synchronous Logic Design
- Finite State Machines
- Shifter
- Timing of Sequential Logic
- Parallelism

## 3.1 Introduction

- Outputs of sequential logic depend on **current and prior input values**.
- Sequential logic thus has **memory**.
- Some definitions:
  - **State(상태)**: contains all the information about a circuit necessary to explain its future behavior
  - **Latches and flip-flops**: state elements that store one bit of state
  - **Synchronous sequential circuits(동기순자회로)**: combinational logic followed by a bank of flip-flops

# Sequential Circuits



- give sequence to events
- have memory (short-term)
- use feedback from output to input to store information

# State Elements

- The state of a circuit determines its future behavior
- State elements store state
  - Bistable circuit
  - SR Latch
  - D Latch
  - D Flip-flop
  
## 3.2 Bistable Circuit


- Fundamental building block of other state elements
- Two outputs:  $Q$ ,  $\overline{Q}$
- No inputs



 
# Bistable Circuit Analysis

- Consider the two possible cases:

- $Q = 0$ : then  $\bar{Q} = 1$  and  $Q = 0$  (consistent)




 
- $Q = 1$ : then  $\bar{Q} = 0$  and  $Q = 1$  (consistent)



- Bistable circuit **stores 1 bit** of state in the state variable,  $Q$  (or  $\bar{Q}$ )
- But there are **no inputs to control** the state
  
## 3.2.1 SR Latch


- 두 개의 안정된 상태 값들(0과 1) 중의 하나를 기억(저장)하는 회로
  - 입력 단자:  $S$  (set),  $R$  (reset)
  - 출력 단자:  $Q$  (정상 출력),  $Q'$  (반전된 출력)  
<유의 사항:  $Q$  와  $Q'$  은 보수 관계>





 
## 3.2.1 SR Latch

- Set/Reset Latch (SR Latch)
- Definitions
  - **Set:** Make the output 1
  - **Reset:** Make the output 0
- When the set input,  $S$ , is 1 (and  $R = 0$ ),  $Q$  is set to 1
- When the reset input,  $R$ , is 1 (and  $S = 0$ ),  $Q$  is reset to 0
- Consider the four possible cases:
  - $S = 1, R = 0$
  - $S = 0, R = 1$
  - $S = 0, R = 0$
  - $S = 1, R = 1$



 
# SR Latch Analysis

–  $S = 1, R = 0$ : then  $Q = 1$  and  $\overline{Q} = 0$





 –  $S = 0, R = 1$ : then  $Q = 0$  and  $\overline{Q} = 1$



  
# SR Latch Analysis

- $S = 0, R = 0$ : then  $Q = Q_{prev}$  and  $\bar{Q} = \bar{Q}_{prev}$  (**memory!**)




 - $S = 1, R = 1$ : then  $Q = 0$  and  $\bar{Q} = 0$  (**invalid state**:  $\bar{Q} \neq \text{NOT } Q$ )




# SR Latch Analysis

$S$	$R$	$Q$	$Q'$	
0	0	0	1	(초기값)
1	0	1	0	(세트 상태)
0	0	1	0	(불변)
0	1	0	1	(리셋 상태)
0	0	0	1	(불변)
1	1	0	0	(비정상)

 


(b) 진리표

 

# SR Latch Symbol


- Stores one bit of state ( $Q$ )
- Can control what value is being stored with  $S$ ,  $R$  inputs
  - **Invalid state** when  $S = R = 1$
  - **Set**: Make the output 1  
( $S = 1, R = 0, Q = 1$ )
  - **Reset**: Make the output 0  
( $S = 0, R = 1, Q = 0$ )

## SR Latch Symbol

 
 
## 3.2.2 D Latch Internal Circuit

- $SR$  래치의 '금지된 입력'을 방지하기 위한 래치
- $SR$  래치의 두 입력 단자를 인버터를 통하여 접속함으로써, 두 입력이 서로 반대 값을 가짐, 입력 단자 수 = 1 (D)



## 3.2.2 D Latch

- Two inputs:  $CLK$ ,  $D$ 
  - $CLK$ : controls *when* the output changes
  - $D$  (the data input): controls *what* the output changes to
- Function
  - When  $CLK = 1$ ,  $D$  passes through to  $Q$  (the latch is *transparent*)
  - When  $CLK = 0$ ,  $Q$  holds its previous value (the latch is *opaque*)


$CLK$	$D$	$\overline{D}$	$S$	$R$	$Q$	$\overline{Q}$
0	X	$\overline{X}$	0	0	$Q_{prev}$	$\overline{Q}_{prev}$
1	0	1	0	1	0	1
1	1	0	1	0	1	0

- Avoids invalid case when  $Q \neq \text{NOT } Q'$

## 3.2.2 D Latch
 
### 예제 7-2

$D$  래치의  $D$  입력 단자와  $En$  단자로 그림 7-9와 같은 파형이 들어올 때 발생하게 될 출력 파형을 구하라. 단,  $D$  래치의 출력( $Q$ )이 초기에는 리셋 상태에 있다고 가정한다.



■ 그림 7-9 [예제 7-2]에 대한 그림




## 3.2.3 Flip-Flop


- 래치의 문제점
  - 래치CLK 신호가 '*high*' 상태를 유지하고 있는 동안에는,
  - 입력 값이 바뀌면 출력도 그에 따라 계속 바뀜
  - ➔ 순차회로의 출력이 계속 변경되는 불안정한 상태 발생
- 해결책
  - 래치CLK 신호가 0→1 혹은 1→0으로 전이(transit) 되는 순간에만 상태(state)가 변경되도록 함
- 플립-플롭
  - 래치CLK 신호의 상태 전이(state transition)가 발생하는 순간의 입력 신호에 따라 상태가 결정되도록 설계된 기억 소자
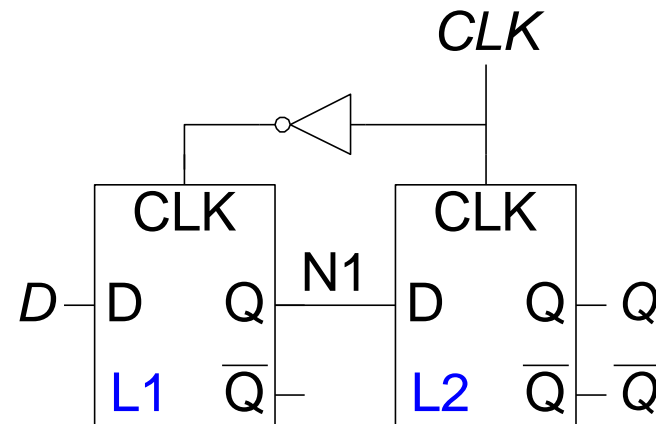
# D Flip-Flop Internal Circuit


- Two back-to-back latches (L1 and L2) controlled by complementary clocks
- When  $CLK = 0$ 
  - L1 is transparent
  - L2 is opaque
  - $D$  passes through to N1
- When  $CLK = 1$ 
  - L2 is transparent
  - L1 is opaque
  - N1 passes through to  $Q$
- Thus, on the edge of the clock (when  $CLK$  rises from 0 → 1)
  - $D$  effectively passes through to  $Q$



# D Flip-Flop Internal Circuit

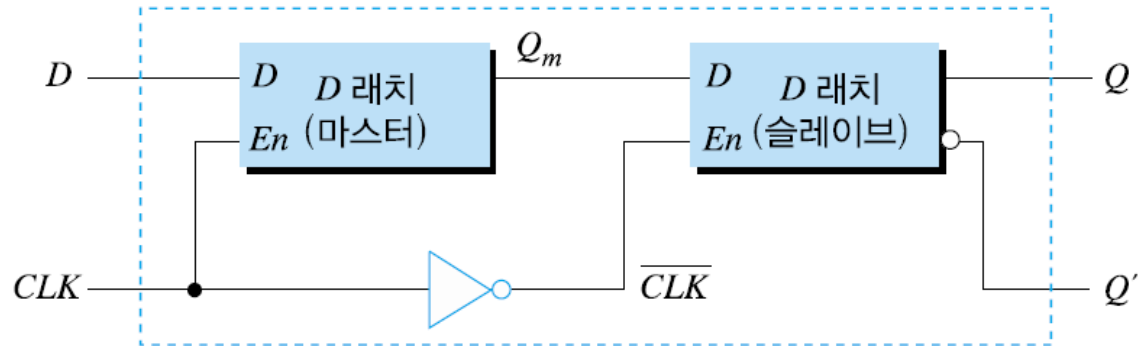

 
CLK 신호의 1→0 전이  
순간의 D 입력 값이  
상태 값으로 저장됨



## 3.2.3 D Flip-Flop

- Two inputs:  $CLK$ ,  $D$
- $Q$  changes only on the rising edge of  $CLK$ 
  - called an *edge-triggered* device
  - it is activated on the clock edge

D Flip-Flop  
Symbols

 


- The flip-flop “samples”  $D$  on the rising edge of  $CLK$ 
  - When  $CLK$  rises from 0 to 1,  $D$  passes through to  $Q$
  - Otherwise,  $Q$  holds its previous value

# Clock edge trigger

- 하강 에지 트리거(falling-edge trigger)
  - clock 신호가 1 → 0으로 전이되는 순간의 입력 값에 따라 플립-플롭의 상태가 결정되는 방식.
  - 그래픽 기호에서 clock 입력 단에 버블(o) 및 > 로 표시.
  - negative edge trigger 라고도 함
- 상승 에지 트리거(rising-edge trigger)
  - clock 신호가 0 → 1로 전이되는 순간의 입력 값에 따라 플립-플롭의 상태가 결정되는 방식.
  - 그래픽 기호에서 clock 입력 단에 > 만 표시.
  - positive edge trigger 라고도 함

# Negative edge trigger

 



(a) 그래픽 기호

$D$	CLK	$Q(t+1)$
0	↓	0 (리셋 상태)
1	↓	1 (세트 상태)
X	0/1	$Q(t)$ (불변)


(b) 특성표

입력함수 :  $Q(t+1) = D$



# D Flip-Flop vs. D Latch

  

*Latch : 클럭이 1인 동안 데이터를 따라간다*

 



## 3.2.4 Registers

  




# 4-bit register

4 개의 입력 비트들을  
동시에 저장하는 기능  
을 수행하는 장치

  
 
# SR Flip-Flop

- 입력 :  $S$ (set: 세트),  $R$ (reset: 리셋)
- 상승-에지 트리거 SR 플립-플롭의 그래픽 기호와 특성




(a) 그래픽 기호

$S$	$R$	CLK	$Q(t+1)$	
0	0	$\uparrow$	$Q(t)$	(불변)
0	1	$\uparrow$	0	(리셋 상태)
1	0	$\uparrow$	1	(세트 상태)
1	1	$\uparrow$	?	(불확실)
X	X	0/1	$Q(t)$	(불변)

(b) 특성표

- 클럭 신호의 특정 순간(에지)에 동작(상태 결정)  
 ➔ 동기식 회로(synchronous circuit)

# SR Flip-Flop

 

– *SR* 플립-플롭의 문제점:



- $S = R = 1$  일 때,  $Q(t+1) = ?$  (불확실)

# JK Flip-Flop

- *SR* 플립-플롭의 문제점을 보완
  - 두 입력들이 모두 1인 경우를 위한 새로운 동작 모드 추가
- 입력:  $J$ ,  $K$
- 세 가지 동작 모드:
  - 세트(set) :  $Q \rightarrow 1$  ( 입력 조건:  $J=1, K=0$ )
  - 리셋(reset) :  $Q \rightarrow 0$  (입력 조건:  $J=0, K=1$ )
  - 토글(toggle) : 상태 값이 현재 상태의 반대 값으로 변경되는 동작 (입력 조건:  $J=1, K=1$ )

# JK Flip-Flop Internal Circuit

- $D$  플립-플롭에 외부 회로를 추가하여 구성

  

입력 함수(input function) :  $D = JQ' + K'Q (+ K'J)$

# JK Flip-Flop 특성함수

$J$	$K$	$Q(t)$	$Q(t+1)$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

(a) 상태 전이표

$J \backslash KQ$	00	01	11	10
0	0	1	0	0
1	1	1	0	1


(b) 카노프 맵

입력 함수 :  $Q(t+1) = JQ(t)' + K'Q(t) + K'J$

# JK Flip-Flop 그래픽 기호와 특성

- 입력 함수(input function) :  $D = JQ' + K'Q$ 
  - $J=1, K=0$  이라면,  $D = Q' + Q = 1 \rightarrow Q(t+1) = 1$
  - $J=0, K=1$  이라면,  $D = 0 + 0 = 0 \rightarrow Q(t+1) = 0$
  - $J=0, K=0$  이라면,  $D = 0 + Q = Q \rightarrow Q(t+1) = Q(t)$
  - $J=1, K=1$  이라면,  $D = Q' \rightarrow Q(t+1) = Q(t)'$  <toggle>

- JK 플립-플롭의 그래픽 기호와 특성

 


(a) 그래픽 기호

J	K	$Q(t+1)$	
0	0	$Q(t)$	(불변)
0	1	0	(리셋)
1	0	1	(세트)
1	1	$Q'(t)$	(토글)

(b) 특성표


# JK Flip-Flop 입출력 동작 특성

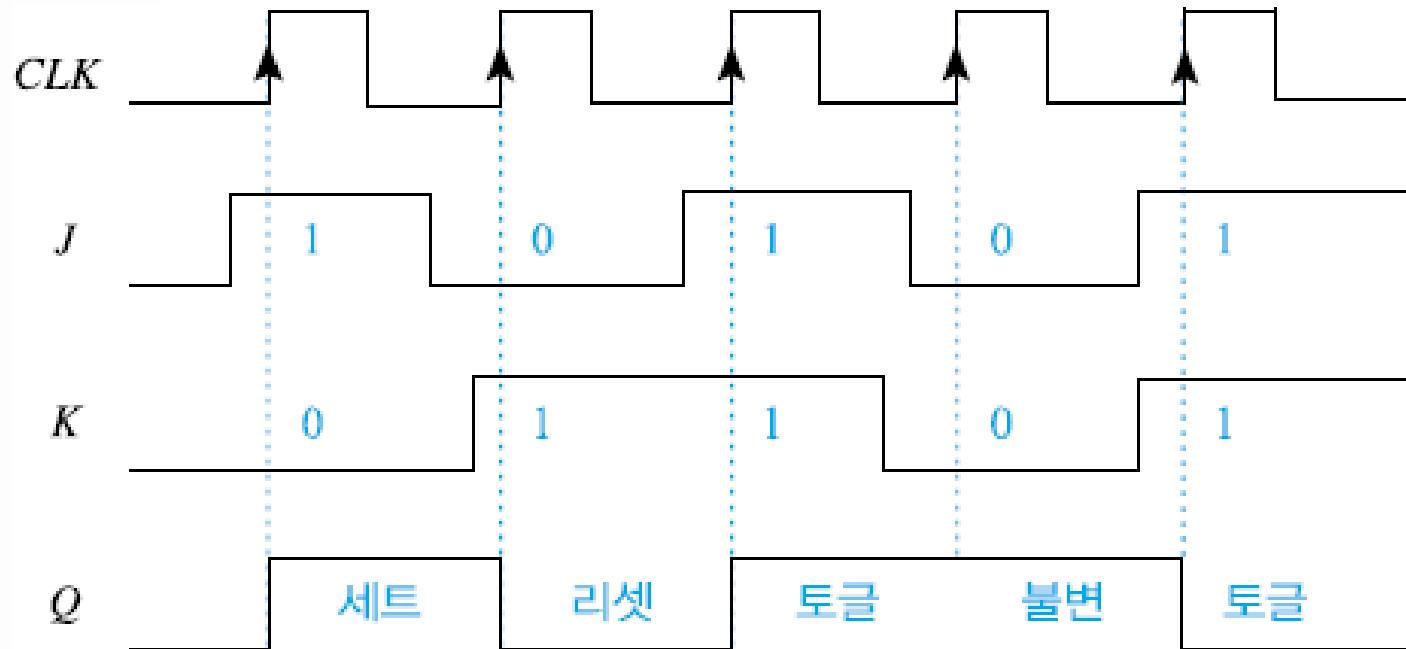



 
# T Flip-Flop

- 구성 방법
  - $JK$  플립-플롭의 두 입력을 접속하여, 하나의 입력  $T$  만 사용
- 동작 특성 :  $T = 0 \rightarrow$  상태 불변(no change)  
 $T = 1 \rightarrow$  토글 (toggle)



# T Flip-Flop 그래픽 기호와 입력 함수

 

(a) JK 플립-플롭을 이용한 구성


$T$	$Q(t+1)$
0	$Q(t)$ (불변)
1	$Q'(t)$ (토글)

(b) 특성표

$$Q(t+1) = T'Q(t) + TQ(t)' = T \oplus Q(t)$$


$T$	$Q(t)$	$Q(t+1)$
0	0	0 (불변)
0	1	1 (불변)
1	0	1 (토글)
1	1	0 (토글)

(a) 상태 전이표

 


(b) T 플립-플롭의 다른 구성

# 주파수 감소기(frequency divider)

 

(a) T 플립-플롭들을 이용하여 구성한 주파수 감소기

 


(b) CLK 신호 및 출력 파형들
 
# Clock Signal

- 클록 신호(clock signal)

- 동기식 순차회로의 동작 기준 시간을 정해주는 신호
- 주기(duration) : 클록 신호에서 어떤 한 펄스의 상승 에지부터 다음 펄스의 상승 에지까지의 시간으로서, 기호는  $\tau$



- 클록 주파수(clock frequency:  $f$ ) : 초당 발생하는 펄스의 수로서,  $1/\tau$  로 계산하며, 단위는  $Hz$  (헤르츠)

[예]  $\tau = 0.01s \rightarrow f = 1/0.01 = 100Hz$

$f = 20 MHz \rightarrow \tau = 1/(20 \times 10^6) = 50 \times 10^{-9} = 50ns$

# Clock Signal

- 펄스 폭(pulse width:  $t_w$ )
  - 각 펄스에서 ‘*high(1)*’ 레벨이 유지되고 있는 시간
- 의무 사이클(duty cycle:  $D_t$ )
  - 클록 신호의 한 주기 동안 ‘*high(1)*’ 레벨에 있는 시간의 전체 주기에 대한 비율


$$D_t = (t_w / \tau) \times 100 [\%]$$

- 최대 클록 주파수(maximum clock frequency)
  - 플립-플롭에 인가될 수 있는 클록의 최대 주파수로서, 내부 회로의 동작 속도에 의해 결정


## 3.2.5 Enabled Flip-Flops

- Function
  - The enable input ( $EN$ ) controls when new data ( $D$ ) is stored
  - Inputs:  $CLK$ ,  $D$ ,  $EN$
  - When  $EN = 1$ ,  $D$  passes through to  $Q$  on the clock edge
  - When  $EN = 0$ , the flip-flop retains its previous state

Internal  
Circuit

 


Symbol

 

## 3.2.6 Resettable Flip-Flops

- Function
  - Inputs:  $CLK$ ,  $D$ ,  $Reset$ (reset 상태( $Q=0$ )로 변경하는 입력)
  - 시스템 초기화 및 오류 발생 시 사용
  - 주로 '*active-low*' 신호 사용 ( $Reset=0$ :활성화)
  - When  $Reset = 1$ ,  $Q$  is reset to 0
  - When  $Reset = 0$ , the flip-flop behaves like an ordinary D flip-flop
- Two types:
  - *Synchronous*: resets at the clock edge only
  - *Asynchronous*: resets immediately when  $Reset = 1$


Symbols

 


# Resettable Flip-Flops

- *Synchronously* resettable flip-flop
  - requires changing the internal circuitry of the flip-flop

Internal  
Circuit

 

Symbols

 


- Asynchronously resettable flip-flop: (see Exercise 3.12)




# Settable Flip-Flops

- Function
  - Inputs:  $CLK$ ,  $D$ ,  $Set$ (set 상태( $Q=1$ )로 변경하는 입력)
  - 플립-플롭의 초기값 설정에 사용
  - When  $Set = 1$ ,  $Q$  is set to 1
  - When  $Set = 0$ , the flip-flop behaves like an ordinary D flip-flop


## Symbols

 

# Settable / Resettable

 

(a) 그래픽 기호

 

(b) 비동기식 입력 신호에 의한 D 플립-플롭의 동작

# Q & A

